

#### **Roteiro Lab**

Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Computação Prof. João Henrique de Souza Pereira

#### Bancadas:

2 ou 3 alunos por bancada Bancada e alunos fixos para todo o semestre

#### Boas práticas no uso do Lab:

Cuidado elevado e atenção dobrada

Danificar componentes -2 ptos

Danificar equipamento -5 ptos

Obs.: Necessário repor equipamento ou componente danificado.

Ao encerrar as atividades: -1 pto por inadequação

- Desligar todos equipamentos, inclusive o monitor
- Retornar todos itens no local correto
- Trancar todas gavetas
- Organizar teclado e mouse
- Organizar cadeiras

## Prática 1 – Gerador de Sinal e Osciloscópio

# Prática 1 – Gerador de Sinal e Osciloscópio

Configure o gerador de sinal para gerar um sinal de 5 khz.

Verifique a forma de onda com uso do osciloscópio.

Confira a frequência a partir do osciloscópio.

Faça a medida da amplitude do sinal gerado.


## Prática 2 – Circuito Eletrônico no Protoboard

## Prática 2 – Circuito Eletrônico no Protoboard

Monte um circuito eletrônico com 3 resistores de  $1k\Omega$ , EM PARALELO.

Alimente este circuito com 5V.

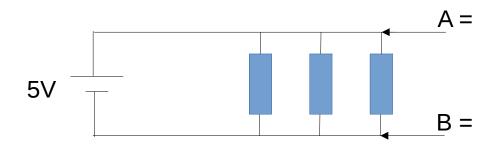Faça a medida da resistência e voltagem entre os pontos A e B, até o terra (negativo da fonte).




## Prática 3 – Circuito Eletrônico no Protoboard

## Prática 3 – Circuito Eletrônico no Protoboard

Monte um circuito eletrônico com 3 resistores de  $1k\Omega$ , EM SÉRIE.

Alimente este circuito com 5V.

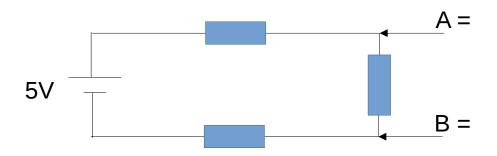Faça a medida da resistência e voltagem nos pontos A e B, até o terra (negativo da fonte).



#### Boas práticas no uso do Lab:

Cuidado elevado e atenção dobrada

Danificar componentes -2 ptos

Danificar equipamento -5 ptos


Obs.: Necessário repor equipamento ou componente danificado.

Ao encerrar as atividades: -1 pto por inadequação

- Desligar todos equipamentos, inclusive o monitor
- Retornar todos itens no local correto
- Trancar todas gavetas
- Organizar teclado e mouse
- Organizar cadeiras

#### Bibliografia Comentada



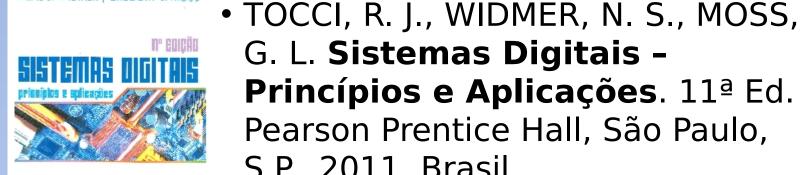









- CAPUANO, F. G., IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 40º Ed. Editora Érica.
- São Paulo, S.P. 2008, Brasil.