



Projeto de Circuitos Combinacionais Aritméticos

Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Prof. João Henrique de Souza Pereira

Créditos dos slides para o Prof. Dr. Daniel D. Abdala

Na Aula Anterior ...

- DLPs – Ideia Geral
- Benefícios da Utilização de DLPs;
- Funcionamento geral de DLPs;
- Visão geral FPGAs;
- Introdução ao VHDL.



| | |
|-------|-------------------------------------|
| DLP | Dispositivo Lógico Programável |
| FPGA | Field Programmable Gate Array |
| VHDL | VHSIC Hardware Description Language |
| VHSIC | Very High Speed Integrated Circuits |

Nesta Aula

- Circuito para o Meio Somador;
- Circuito para o Somador Completo de 1 bit;
- Circuito para o Somador Completo de 8 bits;
- Circuito para o Meio Subtrator;
- Circuito para o Subtrator Completo de 1 bit;
- Circuito para o Subtrator Completo de 8 bits.

  Problema

- Construir um circuito digital capaz de somar dois números de 8 bits.




Meio Somador

| a_0 | b_0 | s_0 | c_{OUT} |
|-------|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

$$s_0 = a_0 \oplus b_0$$

$$c_{OUT} = a_0 \cdot b_0$$

 

Somador Completo

- Somador para os demais bits

| a_n | b_n | c_n | s_n | c_{OUT} |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$s_n = (\bar{a}_n \cdot \bar{b}_n \cdot c_n) + (\bar{a}_n \cdot b_n \cdot \bar{c}_n) + (a_n \cdot \bar{b}_n \cdot \bar{c}_n) + (a_n \cdot b_n \cdot c_n)$$

$$s_n = \bar{a}_n \cdot [(\bar{b}_n \cdot c_n) + (b_n \cdot \bar{c}_n)] + a_n \cdot (\bar{b}_n \cdot \bar{c}_n) + (b_n \cdot c_n)$$

$$s_n = \bar{a}_n \cdot (b_n \oplus c_n) + a_n \cdot (b_n \otimes c_n)$$


$$s_n = \bar{a}_n \cdot (b_n \oplus c_n) + a_n \cdot \overline{(b_n \oplus c_n)}$$

$$s_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$$

Somador Completo


| a_n | b_n | c_n | s_n | c_{OUT} |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 
$$c_{out} = (\bar{a}_n \cdot b_n \cdot c_n) + (a_n \cdot \bar{b}_n \cdot c_n) + (a_n \cdot b_n \cdot \bar{c}_n) + (a_n \cdot b_n \cdot c_n)$$




$$c_{out} = (a_n \cdot c_n) + (a_n \cdot b_n) + (b_n \cdot c_n)$$

Somador Completo

 

Somador de 8 bits

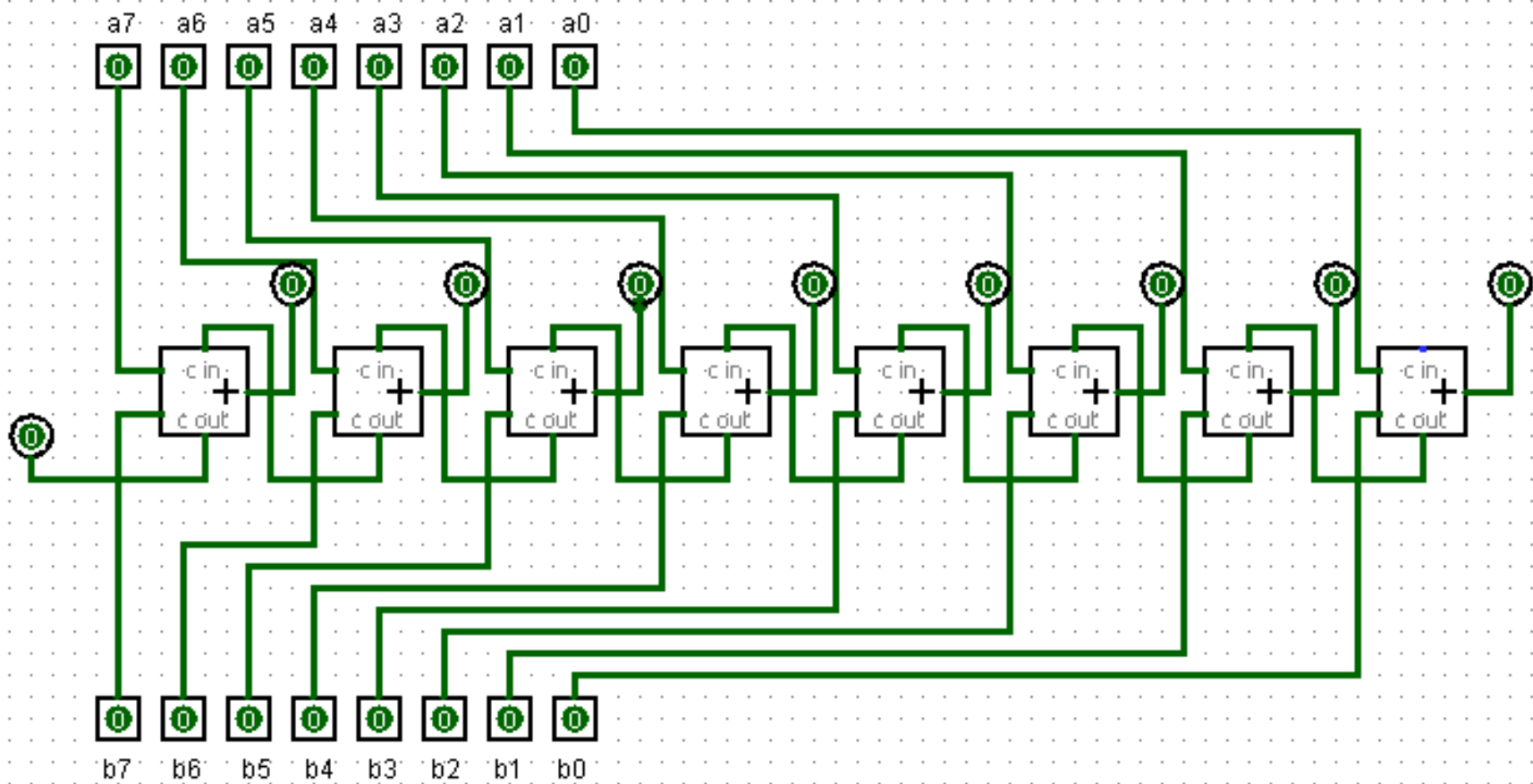


Meio Subtrator

| a_0 | b_0 | s_0 | c_{OUT} |
|-------|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

$$s_0 = a_0 \oplus b_0$$

$$c_{OUT} = \bar{a}_0 \cdot b_0$$

 

Subtrator Completo

- Subtrator para os demais bits

| a_n | b_n | c_n | s_n | c_{OUT} |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$s_n = (\bar{a}_n \cdot \bar{b}_n \cdot c_n) + (\bar{a}_n \cdot b_n \cdot \bar{c}_n) + (a_n \cdot \bar{b}_n \cdot \bar{c}_n) + (a_n \cdot b_n \cdot c_n)$$


Mesmo caso do somador completo

$$s_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$$

Subtrator Completo


| a_n | b_n | c_n | s_n | c_{OUT} |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 
$$c_{out} = (\bar{a}_n \cdot \bar{b}_n \cdot c_n) + (\bar{a}_n \cdot b_n \cdot \bar{c}_n) + (\bar{a}_n \cdot b_n \cdot c_n) + (a_n \cdot b_n \cdot c_n)$$




$$c_{out} = (\bar{a}_n \cdot c_n) + (\bar{a}_n \cdot b_n) + (b_n \cdot c_n)$$

Subtrator Completo

 

Subtrator de 8 bits

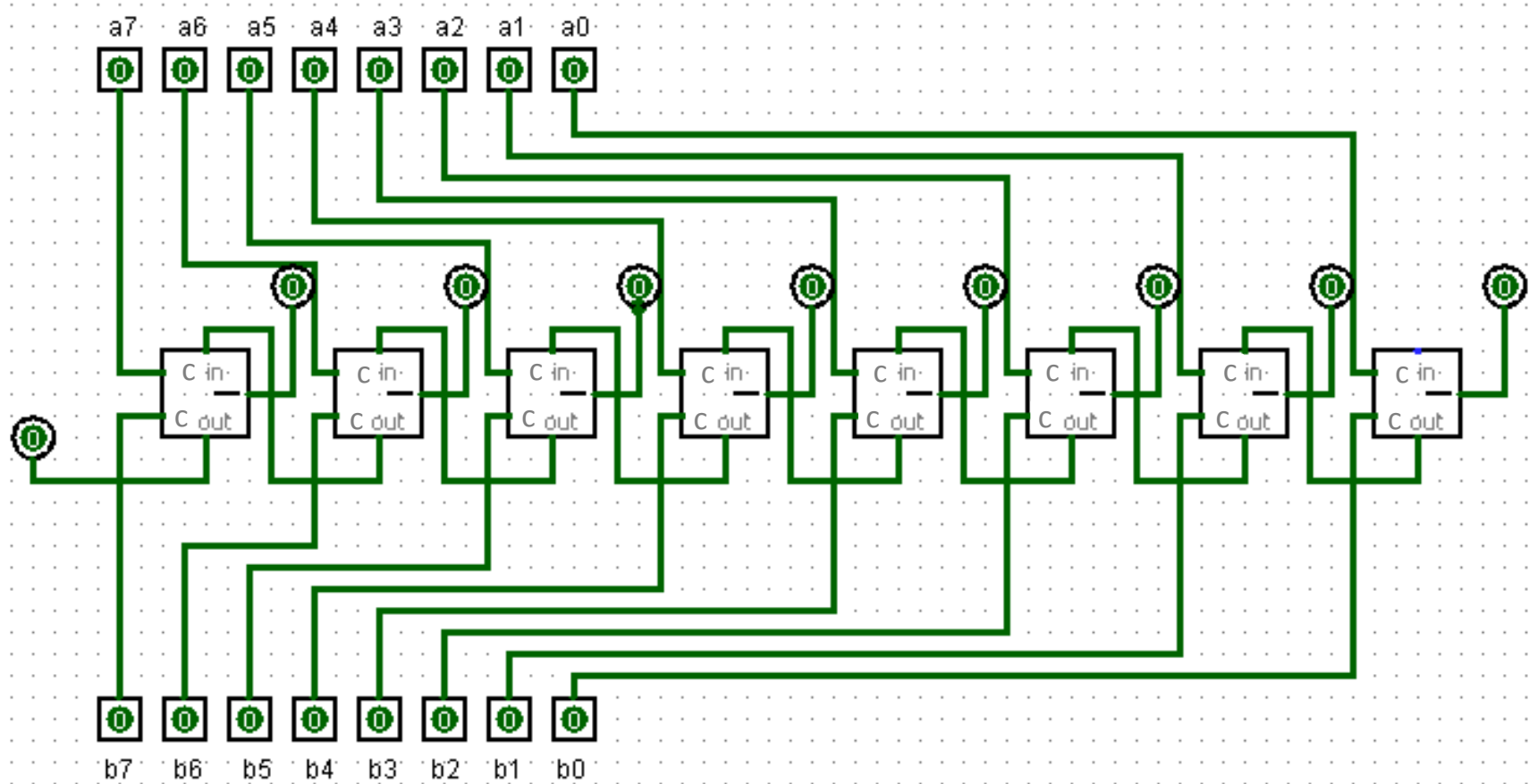

Pro Lar

- Leitura (Tocci): 6.9-6.11 (pp. 67-72)
- Leitura (Capuano): 5.3 – 5.3.9 (pp. 168-179)
- Exercícios (Tocci): $E = \{6.18 - 6.20\}$
- Exercícios (Capuano): $E = \{5.3.8\}$

Bibliografia Comentada

RONALD J. TOCCI
NEAL S. WIDMER | GREGORY L. MOSS



- TOCCI, R. J., WIDMER, N. S., MOSS, G. L. **Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações.** 11ª Ed. Pearson Prentice Hall, São Paulo, S.P., 2011, Brasil.



- CAPUANO, F. G., IDOETA, I. V. **Elementos de Eletrônica Digital.** 40ª Ed. Editora Érica.
- São Paulo. S.P. 2008. Brasil.