

## Sistemas Digitais – 2018-02 João Henrique de Souza Pereira Segunda Avaliação Teórica – 50 pontos – 04/12/2018

NOME: \_\_\_\_\_

	OBSERVAÇÕES:
1.	RESPOSTAS A LÁPIS OU COM RASURAS NÃO TERÃO DIREITO À REVISÃO;
	RESPOSTAS FORA DO CADERNO DE PROVA NÃO SERÃO CORRIGIDAS;
	AS FOLHAS DE QUESTÕES DEVERÃO SER ENTREGUES ASSINADAS AO FINAL DA PROVA;
4.	A DURAÇÃO DA PROVA É DE 100 MIN, COM PERMANÊNCIA MÍNIMA DE 40 MINUTOS;
	AS QUESTÕES PODEM SER RESPONDIDAS EM QUALQUER ORDEM;
	AS QUESTOES PODEM SER RESPONDIDAS EM QUALQUER ORDEM; A INTERPRETAÇÃO FAZ PARTE DA PROVA. EM CASO DE DÚVIDAS, ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO.
0.	A INTERPRETAÇÃO FAZ PARTE DA PROVA. EM CASO DE DOVIDAS, ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO.
1)	Complemente a codificação ASCII abaixo com 1 bit de paridade par: <b>(12 pontos)</b> A) _0010100 B) _0100000 C) _0101100 D) _0111000 E) _1000100 F) _1010000
2)	Explique, de forma detalhada, o funcionamento do circuito somador completo. (12 pontos)
3)	Faça e explique o circuito do Mux, com portas lógicas, para: <b>(14 pontos)</b> A) 2 entradas e 1 saída B) 6 entradas e 1 saída
4)	Detalhe o funcionamento de um conversor de paralelo para serial. (12 pontos)
Qı	nestão extra. Explique o funcionamento do circuito divisor de frequência. (5 pontos extra)
Qı	nestão substituta da 3ª questão da avaliação de 16/10/18. (12 pontos)  Obs.: Será considerada a maior nota, na questão, dentre as 2 avaliações.
Re	alize as operações abaixo, em binário. Mostre, de forma detalhada, toda a sequência de raciocínio dos

## Critérios de Correção da Avaliação:

A)  $111000_2 \times 1010_2$ 

**Questão 1:** 2 ptos por paridade correta.

**Questão 2 e 4:** 2 ptos pelo circuito e 10 ptos pela explicação detalhada do funcionamento.

**Questão 3:** 4 ptos pelo circuito e 10 ptos pela explicação detalhada do funcionamento.

cálculos, em binário. A solução com a conversão para decimal será considerada incorreta.

B) 10111<sub>2</sub> / 101<sub>2</sub>

**Questão extra:** 1 pto pelo circuito e 4 ptos pela explicação detalhada do funcionamento.

**Questão substituta 3ª questão:** 4 ptos pelo resultado correto e 8 ptos pela sequência de raciocínio.

C)  $11010101_2 - 1101010_2$ 

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_